
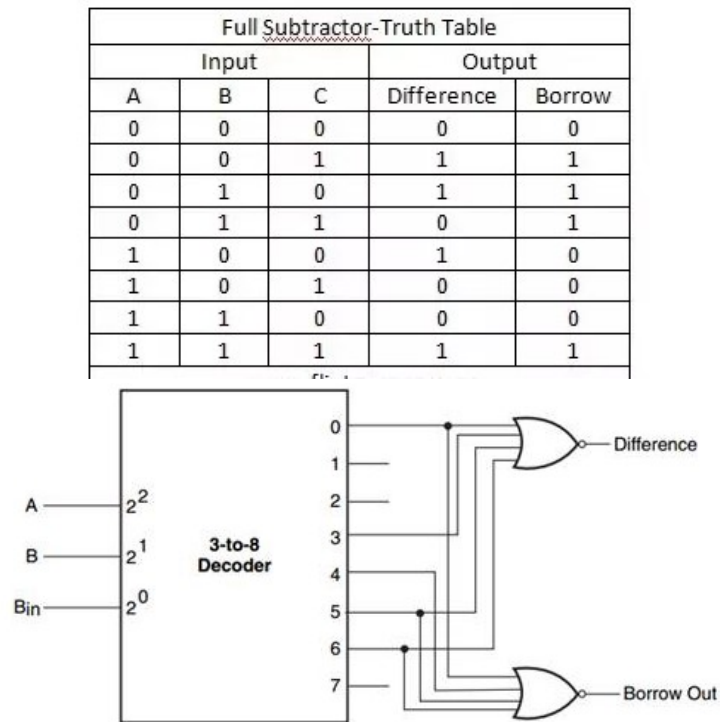


Solution Tutorial 6

Ans 1

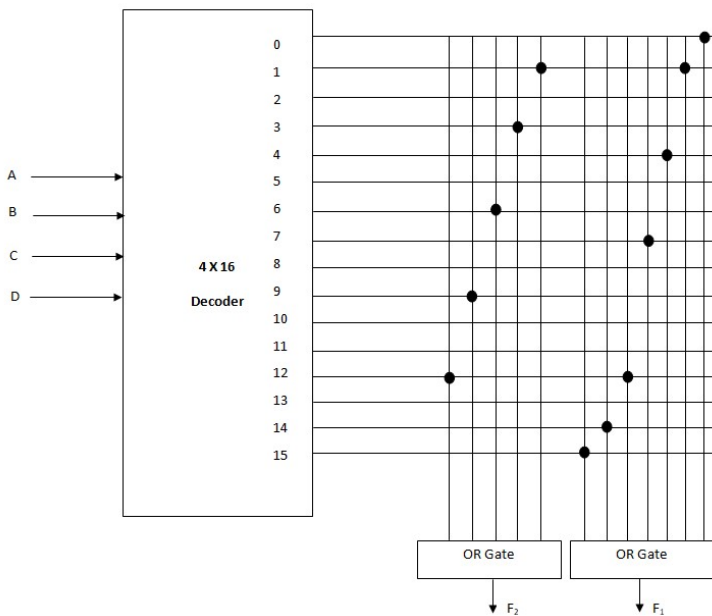


Ans 2



Similarly, F_3 and F_4 can be implemented.


Ans 3

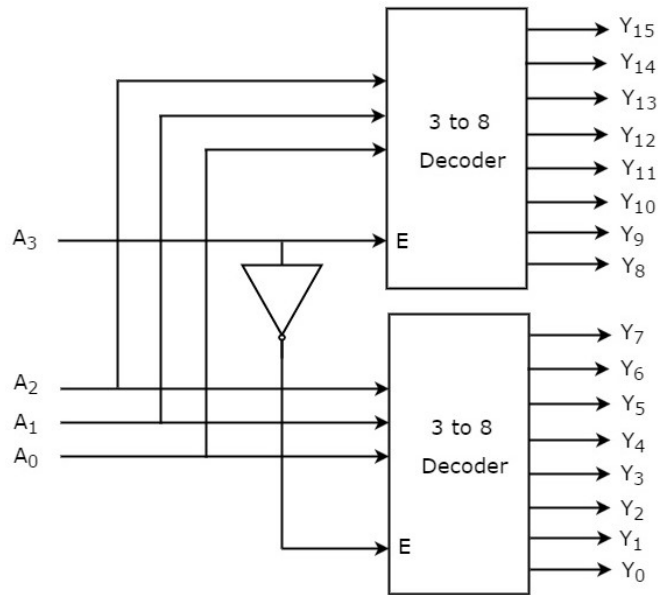

Ans4 (a)

Truth table of $Y(A, B, C) = \Sigma m(0, 1, 4, 6, 7)$

A	B	C	Y	
0	0	0	1	$Y = 1$
0	0	1	1	
0	1	0	0	$Y = 0$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$Y = \overline{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$Y = 1$
1	1	1	1	

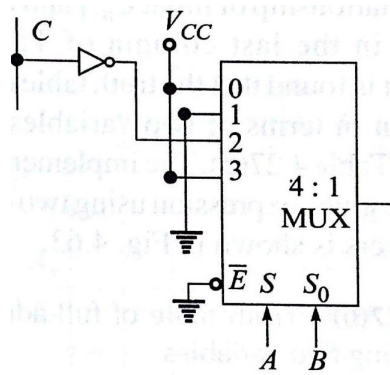


(b)

Truth table of $Y = \Sigma m(0, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14)$

Digit	A	B	C	D	Y	
0	0	0	0	0	1	$Y = \bar{D}$
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	1	$Y = 1$
3	0	0	1	1	1	
4	0	1	0	0	0	$Y = 0$
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	1	$Y = \bar{D}$
7	0	1	1	1	0	
8	1	0	0	0	1	$Y = 1$
9	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	0	$Y = 0$
11	1	0	1	1	0	
12	1	1	0	0	1	$Y = \bar{D}$
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	$Y = \bar{D}$
15	1	1	1	1	0	

Truth table of Y using three variables

A	B	C	Y
0	0	0	\bar{D}
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	\bar{D}
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	\bar{D}
1	1	1	\bar{D}

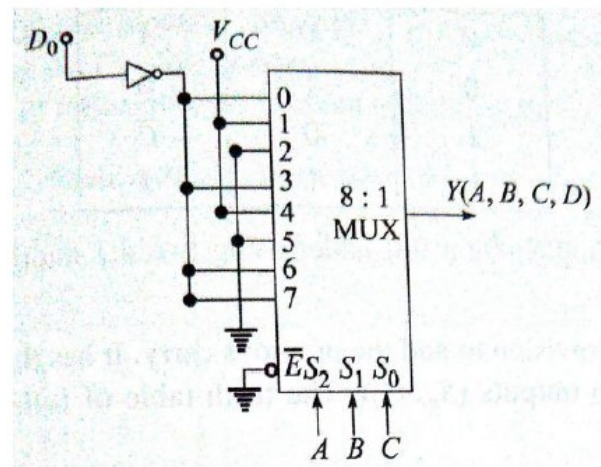


(c)

A B C	D	B ₀
0 0 0	0	0
0 0 1	1	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	0
1 1 0	0	0
1 1 1	1	1

$$D(A, B, C) = \sum m(1, 2, 4, 7)$$


$$B_0(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 7)$$

For D

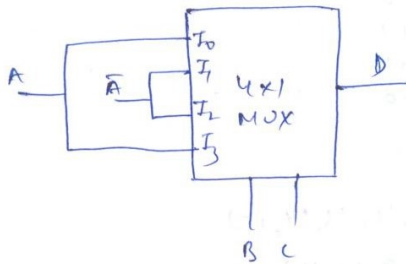

	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃
\bar{A}	0	1	1	3
A	4	5	6	7
	A	\bar{A}	A	A

For B₀

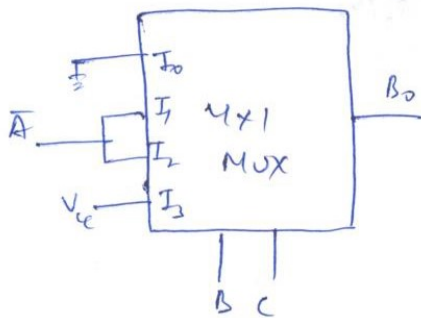


	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃
\bar{A}	0	1	2	3
A	4	5	6	7
	0	\bar{A}	A	A

(d)

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 6, 12, 13)$$

using 8x1 MUX.

	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
\bar{C}	0	1	4	5	8	9	12	13
C	2	3	6	7	10	11	14	15
	\bar{C}	\bar{C}	1	0	0	0	\bar{C}	\bar{C}

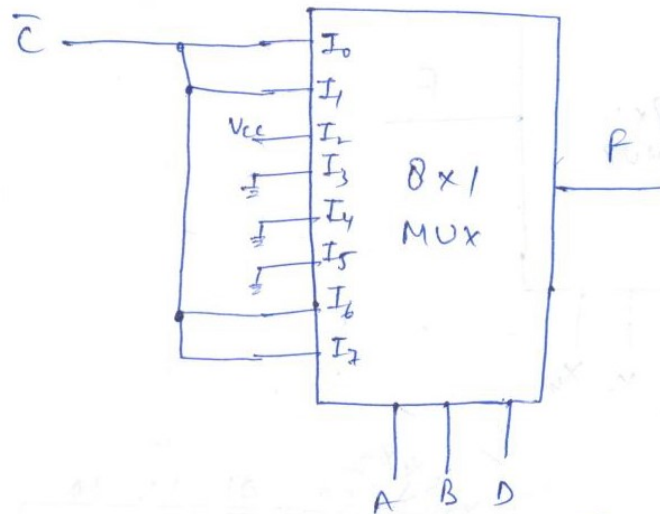

Ans 5 (a) 2×1 MUX

	I_0	I_1
$\bar{A}\bar{B}$	0	①
$\bar{A}B$	2	3
$A\bar{B}$	④	⑤
AB	6	⑦

$$\underline{I_0 = A\bar{B}}$$

$$I_1 = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$$

$$= \bar{B} + AB$$

$$= (\bar{B} + A)(\bar{B} + B) \quad (\text{Using Boolean Law})$$


$$\underline{I_1 = \bar{B} + A}$$

$$B = 0$$

$$f = A + \bar{A}C$$


$$= A + C$$
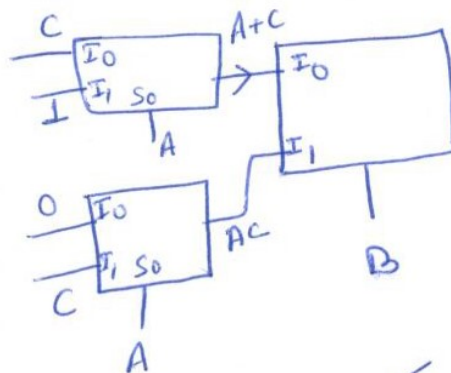
$$F(A, B, C) = A\bar{B} + ABC + \bar{A}\bar{B}C$$




(b) 4x1 MUX

	I_0	I_1	I_2	I_3
\bar{A}	0	①	2	3
A	④	⑤	6	⑦
	A	1	0	A

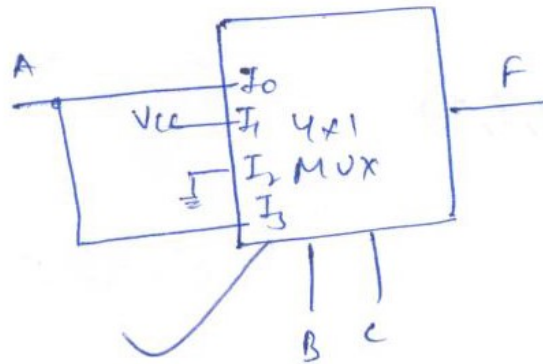

(c) 8x1 MUX

$f_2 = \sum m(1, 4, 5, 7)$

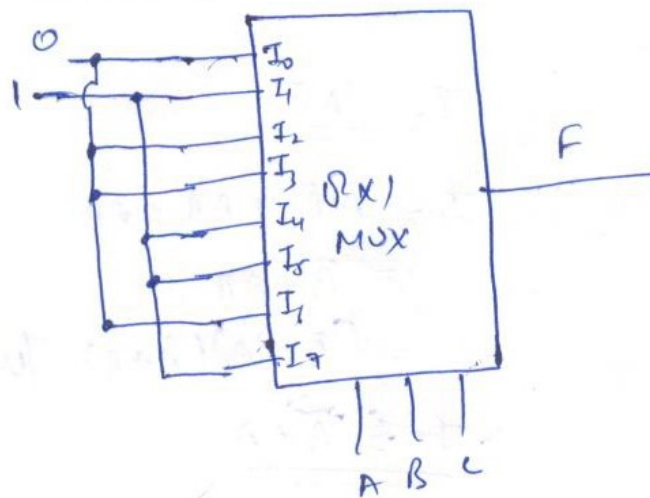

Ans 6

$$F = A\bar{B} + ABP$$

$$= A[\bar{B} + BP] = A[\bar{B} + P]$$

where

$$P = \bar{C}\bar{D} + C\bar{D} + CD \cdot E$$

$$= \bar{D} + CDE = \bar{D} + CE$$

So


$$F = A[\bar{B} + \bar{D} + CE]$$

$$= A\bar{B} + A\bar{D} + ACE$$

Ans 7

$$F = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

	I_0	I_1	I_2	I_3
\bar{A}	0	1	2	3
A	4	5	6	7
	0	A	A	1

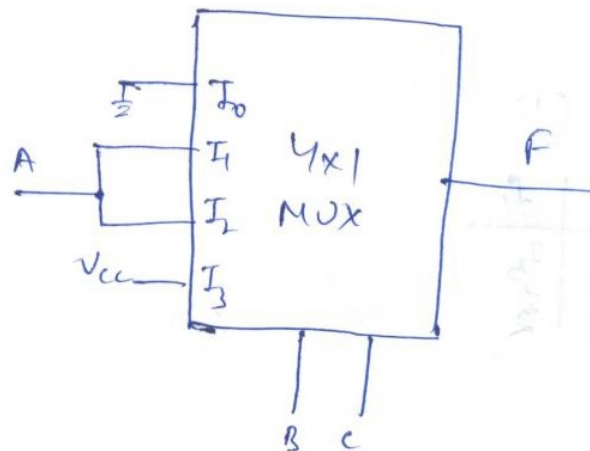

Ans 8

Binary I/p	Gray Code O/p
A B C D	W X Y Z
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100
1000	1100
1001	1101
1010	1111
1011	1110
1100	1010
1101	1011
1110	1001
1111	1000

$W = \sum m(0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$

$X = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$

$Y = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$

$Z = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$

Implement it
by using 4x1 Mux.