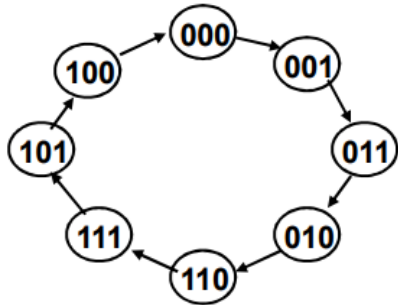





Solution Tutorial 8


Ans 1 A 3-bit Gray code counter (using D flip-flops).




→ State table

Present State			Next State			FF ip		
Q_A	Q_B	Q_C	Q_{A+1}	Q_{B+1}	Q_{C+1}	D_A	D_B	D_C
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0

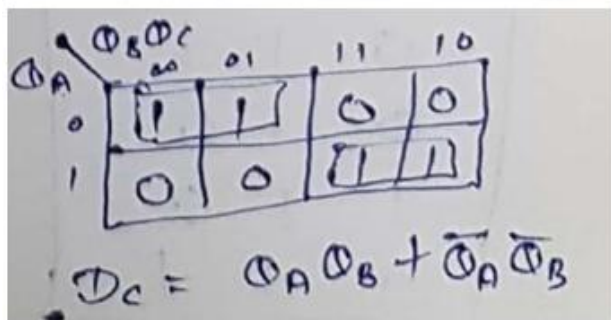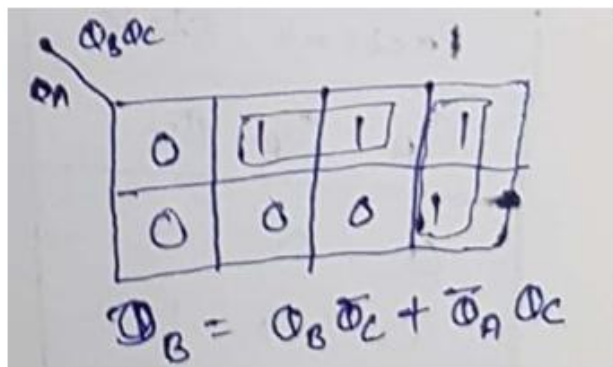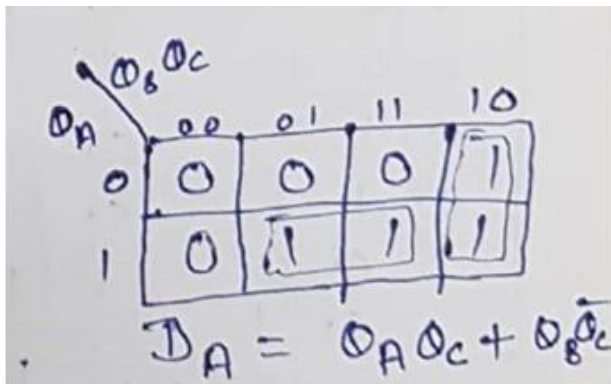


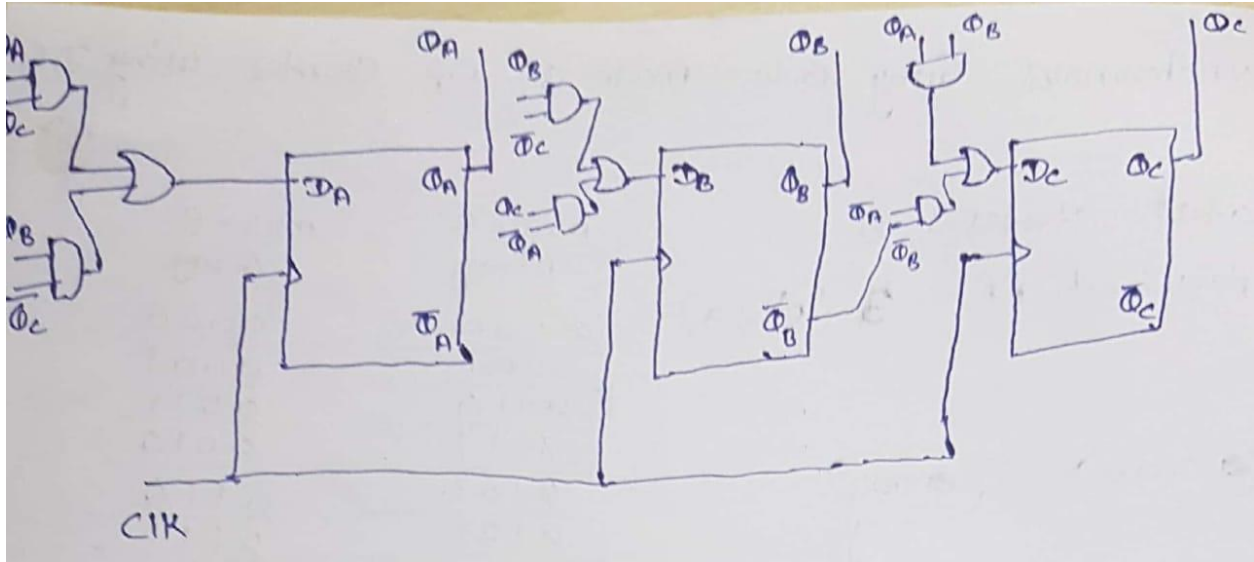

Ans 2

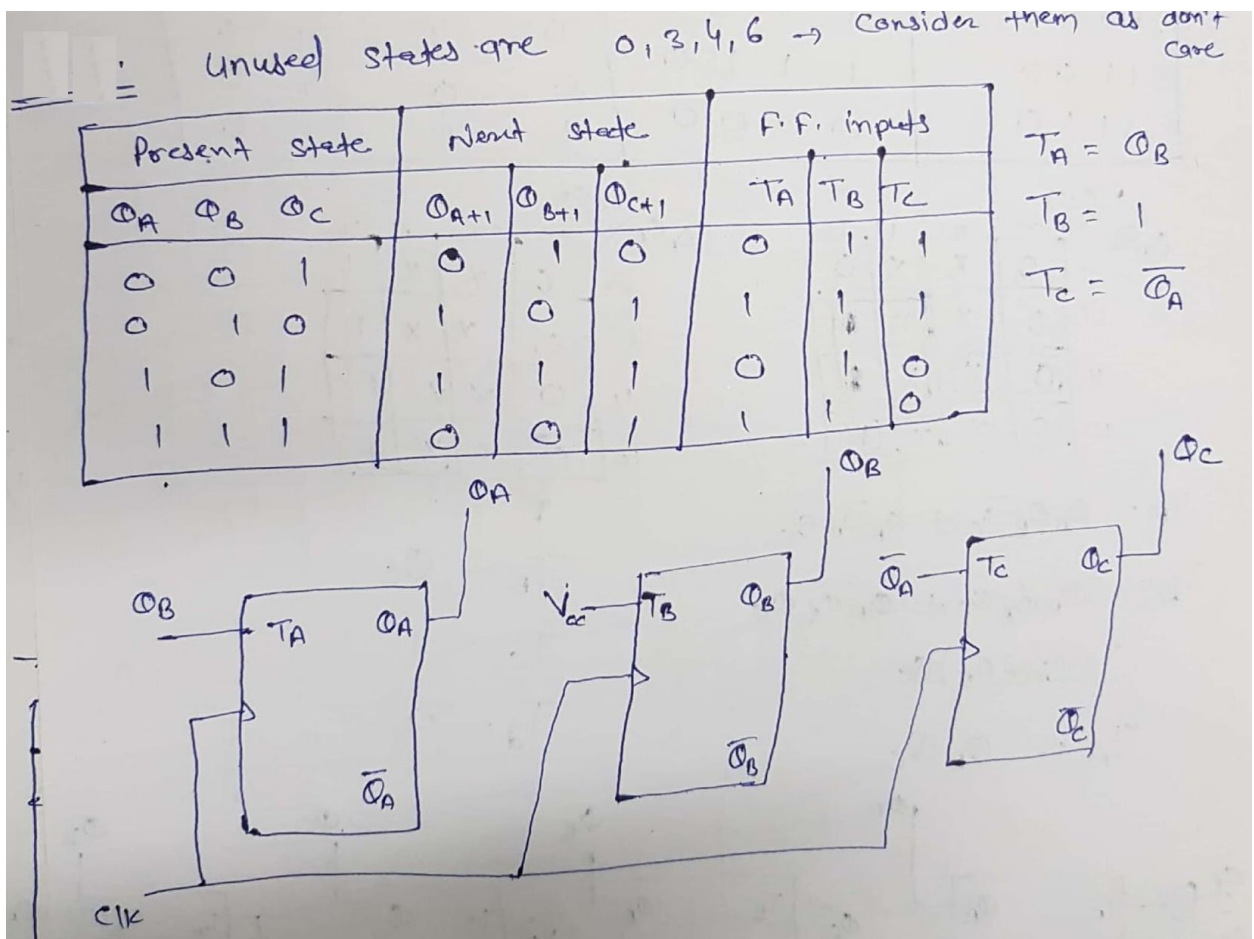

Ans 3

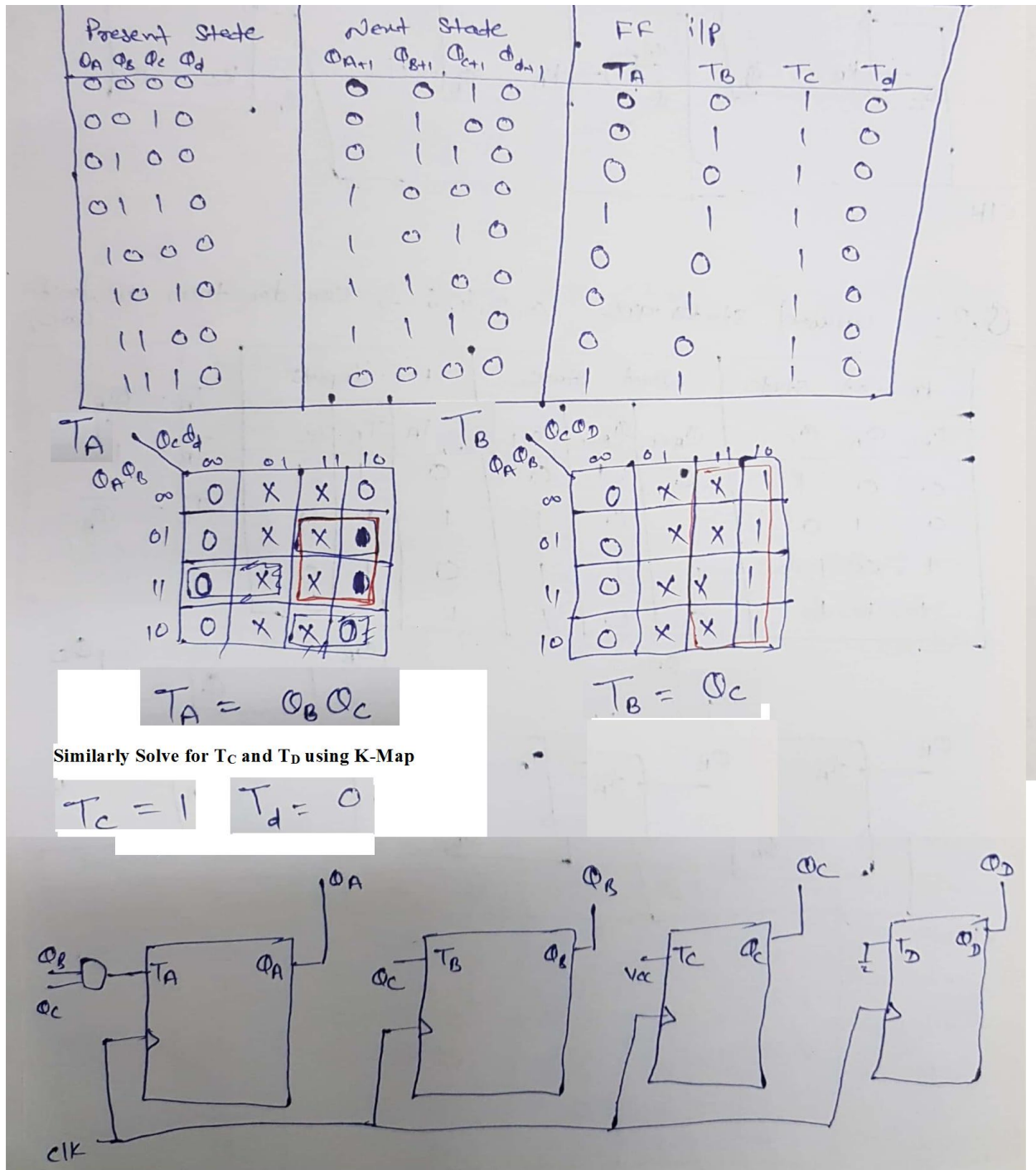

Ans 4

	Control		P. State		Next state		F.F. input	
	S_1	S_0	Φ_A	Φ_B	Φ_{A+1}	Φ_{B+1}	T_A	T_B
Binary up	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	1	0	1	1	0	1
	0	0	1	1	0	0	1	1
Binary down	0	1	0	0	1	1	1	1
	0	1	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	1	1
	0	1	1	1	1	0	0	1
Gray code up	1	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	1	1	0
	1	0	1	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1	0	0	1
Gray down	1	1	0	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	0	0	0	1
	1	1	1	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	0	1	1	0


S_1, S_0	$\Phi_A \Phi_B$	00	01	11	10
00	0	1	1	0	0
01	1	0	0	1	1
11	1	0	1	0	0
10	0	1	0	1	1

S_1, S_0	$\Phi_A \Phi_B$	00	01	11	10
00	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1
11	0	1	0	1	1
10	1	0	1	0	1


$$T_A = \bar{S}_0 \bar{S}_1 \Phi_B + S_0 \bar{\Phi}_A \bar{\Phi}_B + \bar{S}_1 S_0 \bar{\Phi}_B + \bar{S}_0 \bar{\Phi}_A \Phi_B + S_0 S_1 \Phi_A \Phi_B + S_1 \bar{S}_0 \Phi_A \bar{\Phi}_B$$

Ans 5


(a)

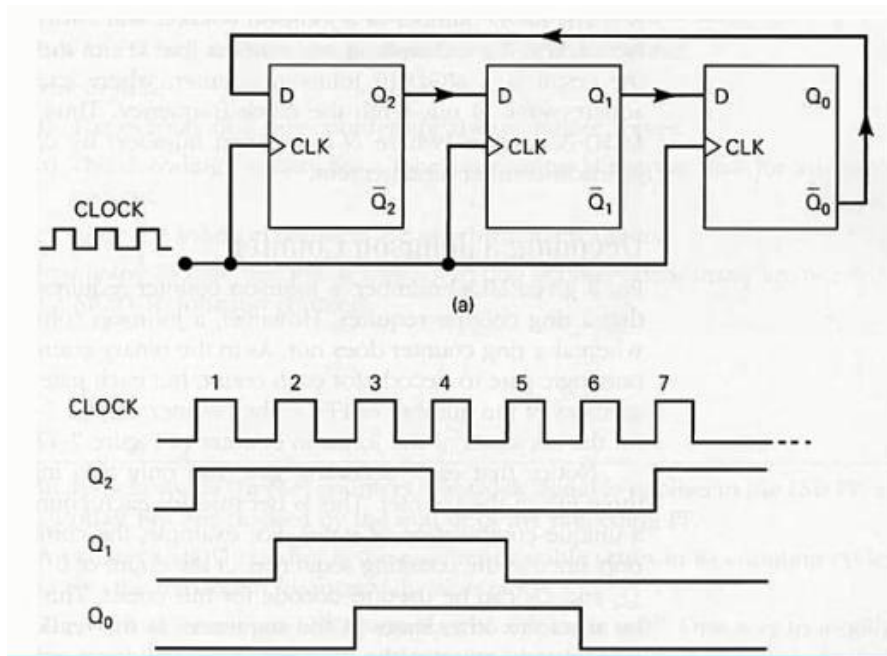


(b)

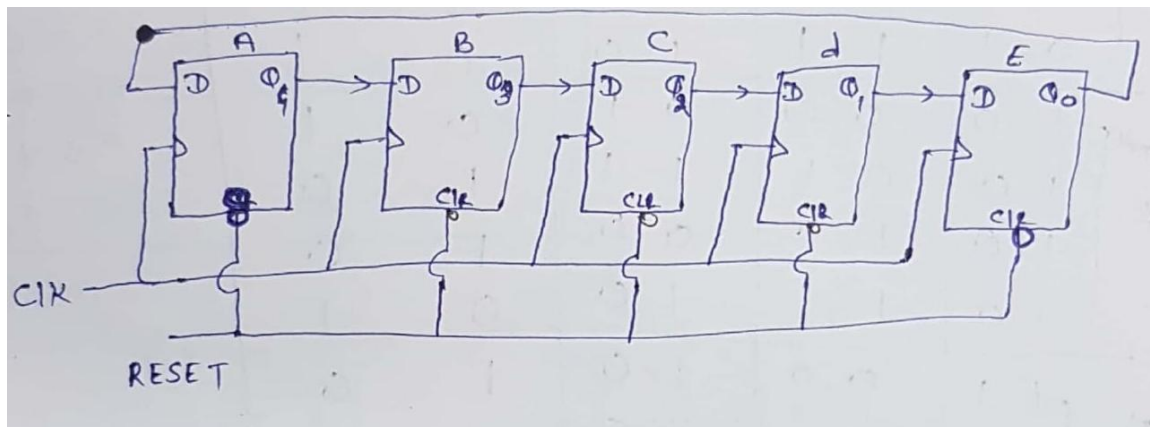

(c)

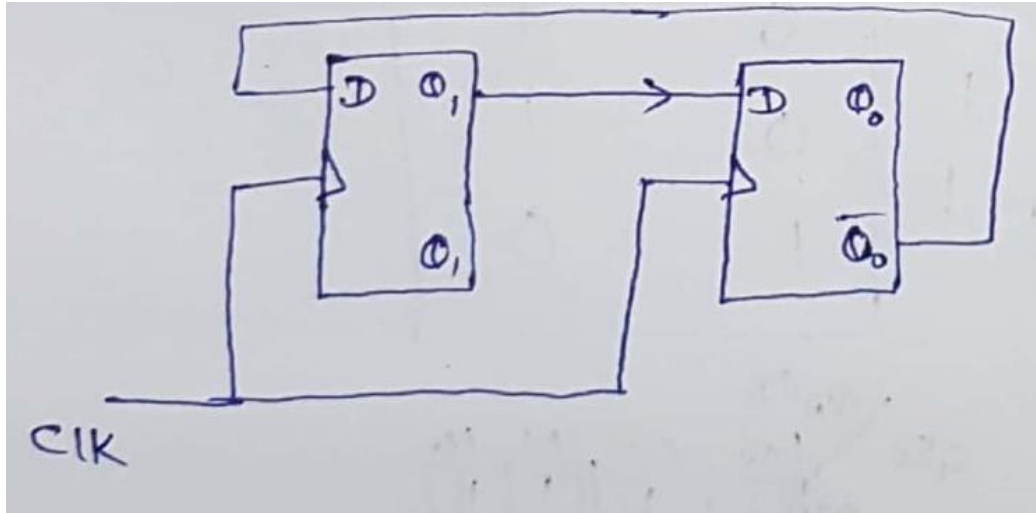

(d)

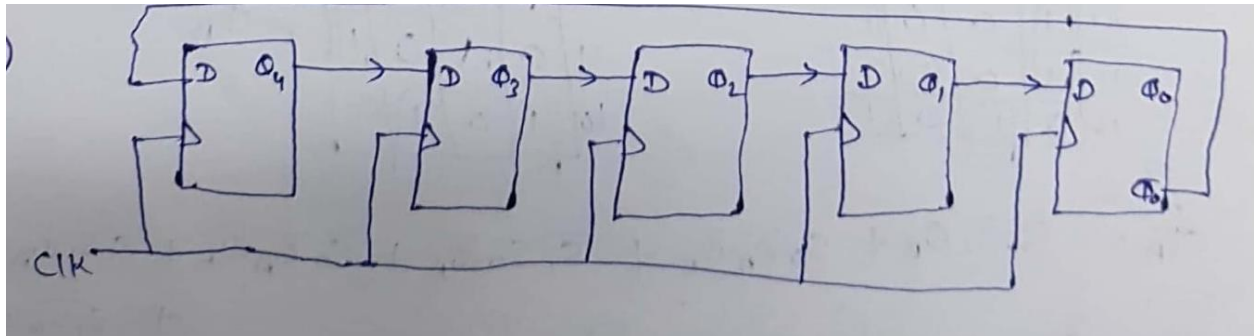


Ans 6

Q. 6.

M=1 down counter
M=0 down counter

M	Present State			Next State			F.F. i/p		
M	ϕ_A	ϕ_B	ϕ_C	ϕ_{A+1}	ϕ_{B+1}	ϕ_{C+1}	D_A	D_B	D_C
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1

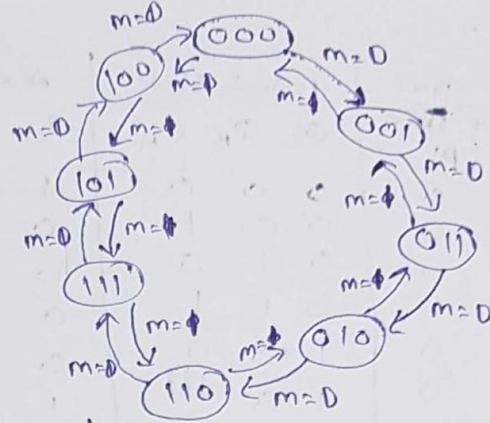

$\phi_B \phi_C$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	1	0	0	0

$$D_A = \phi_A \phi_C + \bar{m} \bar{\phi}_B \bar{\phi}_C + \bar{m} \phi_B \bar{\phi}_C$$

$\phi_B \phi_C$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	1
11	0	1	1	1
10	0	0	0	1

$$D_B = \phi_B \bar{\phi}_C + \bar{m} \bar{\phi}_A \phi_C + m \phi_A \phi_C$$

$\phi_B \phi_C$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

$$D_C = \bar{m} \bar{\phi}_A \bar{\phi}_B + \bar{m} \phi_A \phi_B + m \phi_A \bar{\phi}_B + m \bar{\phi}_A \phi_B$$

So

$$D_A = \phi_A \phi_C + \bar{m} \bar{\phi}_B \bar{\phi}_C + \bar{m} \phi_B \bar{\phi}_C$$

$$D_B = \phi_B \bar{\phi}_C + \bar{m} \bar{\phi}_A \phi_C + m \phi_A \phi_C$$

$$D_C = \bar{m} \bar{\phi}_A \bar{\phi}_B + \bar{m} \phi_A \phi_B + m \phi_A \bar{\phi}_B + m \bar{\phi}_A \phi_B$$

Ans 7

Q. 7.

Input	Present state			Next state			F.F. / P		
UP / Down (P)	ϕ_C	ϕ_B	ϕ_A	ϕ_{C+1}	ϕ_{B+1}	ϕ_{A+1}	T_C	T_B	T_A
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

← down

← UP

By solving $T_C = \bar{P} \bar{\phi}_B \bar{\phi}_A + P \phi_B \phi_A$
 $T_B = \bar{P} \bar{\phi}_A + P \phi_A$
 $T_A = 1$

Ans 8

$D_0 = \overline{Q_2}$; $D_1 = \overline{Q_0}$; $D_2 = Q_0 \overline{Q_1}$
Initially Q_0, Q_1, Q_2 is at 010

Present state			Next state		
Q_0	Q_1	Q_2	Q_0	Q_1	Q_2
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0

Ans 9

Initial state 0110
so
 $0110 \rightarrow 1011 \rightarrow 0101 \rightarrow 1010$

Ans 10

Initial i/p $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 \Rightarrow 1000$

$D = Q_1 \oplus Q_2 \oplus Q_0$

D	clk	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
—	—	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0
1	2	1	1	1	0
0	3	0	1	1	1
0	4	0	0	1	1
0	5	0	0	0	1
0	6	1	0	0	0

← Repeat

(b)

As $D = Q_0 \oplus Q_2 \oplus Q_3$
desired sequ after first pulse — 1001
so ~~if~~ initial i/p is : 0010